

ELEC 4700

Assignment 4
Circuit Modeling

Name: Tariq Aboushaer

Student Number: 101064544

Question 1

a)

Question 1

G matrix

G =

1.0000	-1.0000	0	0	0	0	0	1.0000
-1.0000	1.5000	0	0	0	1.0000	0	0
0	0	0.1000	0	0	-1.0000	0	0
0	0	0	10.0000	-10.0000	0	1.0000	0
0	0	0	-10.0000	10.0010	0	0	0
0	1.0000	-1.0000	0	0	0	0	0
0	0	-10.0000	1.0000	0	0	0	0
1.0000	0	0	0	0	0	0	0

C matrix

C =

0.2500	-0.2500	0	0	0	0	0	0
-0.2500	0.2500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-0.2000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Question 3

Updated C matrix

C =

0.1736	-0.1736	0	0	0	0	0	0
-0.1736	0.1736	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-0.2000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Question 4

You would need to add another term in the matrix equation to represent the non-linearity. The solution would then be iterative, for the time domain simulation, each step would have to be iteratively solved.













